# Trabajo Práctico "Disipadores"

Curso 2023 - Tecnología de los Materiales Electrónicos

### 1st Ramiro Belsito

Estudiante
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
Buenos Aires, Argentina
rabelsito@itba.edu.ar

2<sup>nd</sup> Facundo Caviglia

Estudiante

Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Buenos Aires, Argentina
fcaviglia@itba.edu.ar

Resumen—En el siguiente informe se analizará la utilidad de dos disipadores proveídos por la cátedra para el buen funcionamiento de un regulador de tensión con encapsulado TO220.

# I. INTRODUCTION

Se analizará la resistencia térmica de estos por medio de la práctica y se comparará con los valores obtenidos por medio de las ecuaciones teóricas y la hoja de datos del fabricante. Con estos datos se realizará el circuito térmico equivalente y se intentará realizar simulaciones para poder contrastar los resultados obtenidos empíricamente. Además se estudiará la influencia del posicionamiento del disipador, frente a la posición óptima.

# II. FORMA Y DIMENSIONES

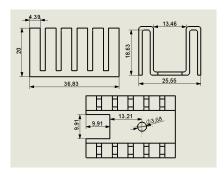


Figura 1. Plano del disipador 1

Figura 2. Plano del disipador 2

Ambos disipadores son estampados sobre una plancha de aluminio anodizado, y luego tratado con otros procesos mecánicos para obtener la forma de cada uno. Por su método de fabricación cada disipador es una pieza única, a diferencia de los fabricados por extrusión, que son piezas continuas cortadas a la medida requerida

#### III. CÁLCULOS TEÓRICOS

La resistencia térmica de un disipador dada por convección natural se calcula mediante la siguiente ecuación:

$$R_{sa} = \frac{1}{1,34 \cdot A_s} \cdot \left(\frac{d_v}{\Delta T}\right)^{\frac{1}{4}} \tag{1}$$

Donde  $A_s$  es la superficie de contacto entre el disipador y el aire,  $d_v$  es la distancia vertical.

## III-A. Disipador 1

La temperatura de trabajo máxima del LM317 se encuentra en 150°C, y la temperatura ambiente se presume a 25°C. Obteniendo asi  $\Delta T=125$ °C. Meidante la función de análisis de propiedades físicas del modelado en SolidWorks, se obtuvieron los datos pertinentes al cálculo de la resistencia:  $A_d=6915,40\ mm^2\ d_v=25,55\ mm.$ 

$$R_{sa} = \frac{1}{1,34 \cdot 6915,40mm^2} \cdot \left(\frac{25,55mm}{150-25}\right)^{\frac{1}{4}} = 12,9C/W$$

# III-B. Disipador 2

Utilizando la misma metodología que en el Disipador 1 y frente a las mismas condiciones, se obtuvieron los siguientes datos:  $A_d = 1196,35 \ mm^2 \ d_v = 9,67 \ mm$ .

$$R_{sa} = \frac{1}{1,34 \cdot 1196,35mm^2} \cdot \left(\frac{9,67mm}{150 - 25}\right)^{\frac{1}{4}} = 58,5C/W$$

# IV. MEDICIONES EXPERIMENTALES

A continuación pueden observarse las mediciones llevadas a cabo en el laboratorio. Se analizaron distintas posiciones para cada disipador y se concluirá su posición más eficiente para la convección natural. Se estudiará la corriente en la salida del LM317 y su tensión, así teniendo idea de la potencia que está disipando el componente. Además, se analiza el comportamiento del disipador con la presencia de grasa siliconada.

Cuadro I MEDICIONES SOBRE LOS DISIPADORES

Mediciones	Número de Disipador		
de Laboratorio	Sin Disipador	Disipador 1	Disipador 2
$I_{min}$ (sin grasa)	0,21A	0,9A	0,45A
$I_{mix}$ (con grasa)	-	1,11A	0,52A
V	12v	11,96v	12v
Q (sin grasa)	2,52W	10,76W	5,4W
Q (con grasa)	-	13,28W	6,24W

Cuadro II Diferencias entre las posiciones del Disipador

Mediciones	Número de Disipador		
de Laboratorio	Disipador 1	Disipador 2	
$I_{min}$ (posicion 1)	0,9A	0,45A	
$I_{min}$ (posicion 2)	0,82A	0,43A	
$I_{min}$ (posicion 3)	0,85A	0,44A	